


Lista de exercícios 02 – Eletrônica Digital

Curso:	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas							
Unidade Curricular:	Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada							
Turma:	T DESI 2023/2 N1	Turno:	Noturno	Carga horária:	100h	Ano/Semestre:	2023/2	
Docente:	Pábulo Felipe Ciarnoscki							


Questão 1

A partir do circuito lógico, encontre a função lógica e a tabela verdade.


a)

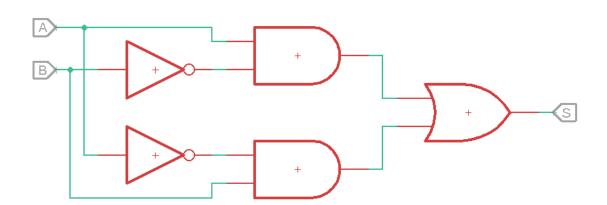

b)

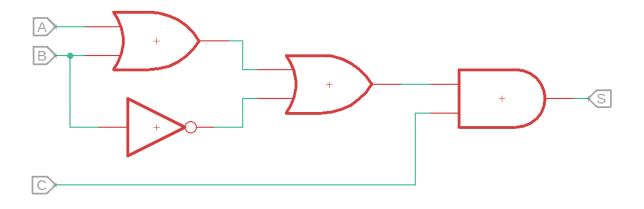


c)

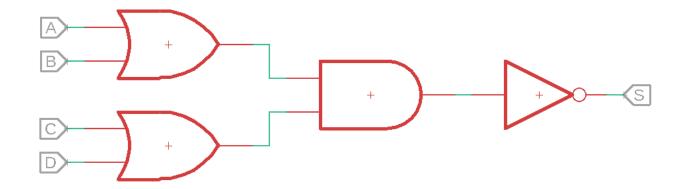



Lista de exercícios 02 – Eletrônica Digital

d)

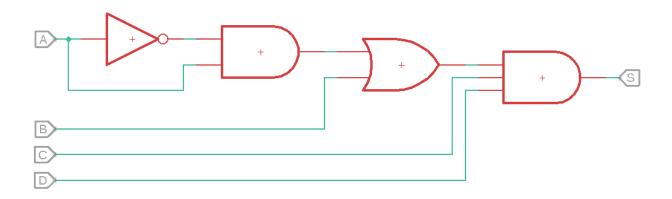

Questão 2

A partir da função lógica, encontre o circuito lógico e a tabela verdade.

a)
$$S = (A.B) + \overline{C} + \overline{C.D}$$

b)
$$S = (A.B.C) + (A + B).C$$

c)
$$S = \overline{A.B} + \overline{C.D}$$

d)
$$S = ABC + AD + ABD$$

Desafio

A partir da seguinte tabela verdade, encontre a função e o circuito lógico.

Α	В	С	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0